

# BOOLE CEBRİ

---

- ❖ Boole Cebrinin Temel Kanunları
- ❖ Boole Cebrinin Kuralları
- ❖ DeMorgan Teoremleri
- ❖ Doğruluk Tablosu
- ❖ Venn Diyagramı
- ❖ Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi

# BOOLE CEBRİ

---

1854 yılında George Boole tarafından özellikle lojik devrelerde kullanılmak üzere ortaya konulmuş bir matematiksel sistemdir. 1938’li yıllarda da ilk defa Claude Shannon tarafından Boole’un çalışması, lojik devrelerin tasarımı ve analizinde kullanılmıştır. Boole cebri AND, OR ve NOT temel mantıksal işlemlerinden oluşan sembolik bir sistem olarak düşünülebilir.

AND işlemi ikilik sistemdeki çarpma işlemine denk düşerken, OR işlemi de ikilik sistemdeki toplama işlemine karşılık gelmektedir. Mantıksal büyüklükleri göstermek için kullanılan lojik değişkenlerin iki değeri olabileceğinden, NOT işlemi değişkenin tümleyenini göstermektedir.

# Boole Cebrinin Temel Kanunları

---

Toplama ve çarpma işlemlerindeki kullanılan yer değiştirme (commutativity), birleşme (associativity) ve dağılma (distributivity) özellikleri Boole cebrinin temel kanunlarını oluşturur.

OR ve AND işlemleri için yer değiştirme kanunları;

- $A + B = B + A$
- $A \cdot B = B \cdot A$

OR ve AND işlemleri için birleşme kanunları;

- $(A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C$
- $A \cdot B \cdot C = A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$

Dağılma kanunu;

- $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$


# Boole Cebrinin Kuralları

Bu kurallar özellikle lojik ifadelerin sadeleştirilmesi için kullanılırlar.

- $A + 0 = A$

$$1 + 0 = 1$$


$$0 + 0 = 0$$

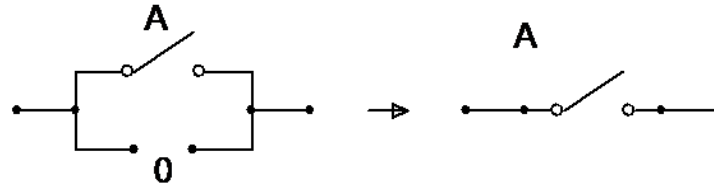

- $A + 1 = 1$

$$1 + 1 = 1$$

$$0 + 1 = 1$$

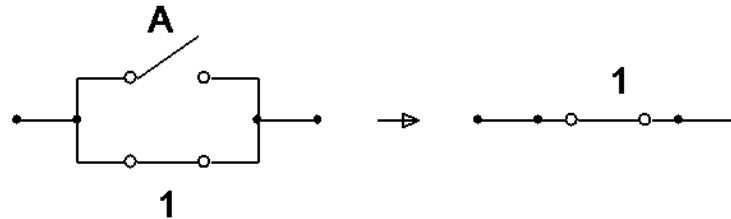

- $A \cdot 0 = 0$

$$1 \cdot 0 = 0$$


$$0 \cdot 0 = 0$$



- $A \cdot 1 = A$

$$1 \cdot 1 = 1$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

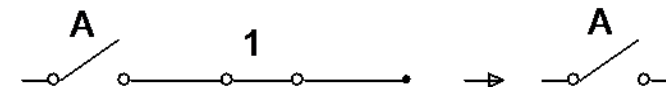


# Boole Cebrinin Kuralları

- $A + A = A$

$$1 + 1 = 1$$


$$0 + 0 = 0$$

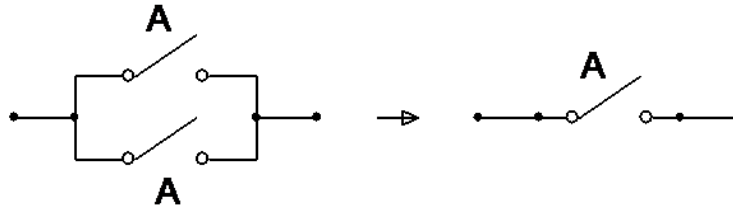

- $A \cdot A = A$

$$1 \cdot 1 = 1$$


$$0 \cdot 0 = 0$$

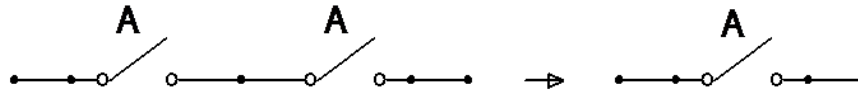

- $A + A' = 1$

$$1 + 0 = 1$$


$$0 + 1 = 1$$

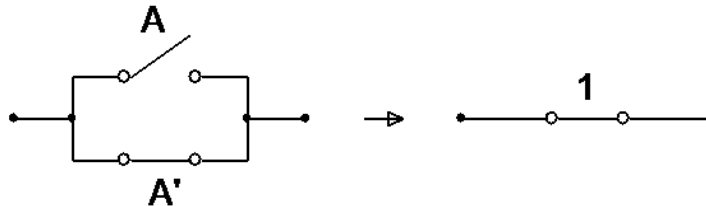

- $A \cdot A' = 0$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

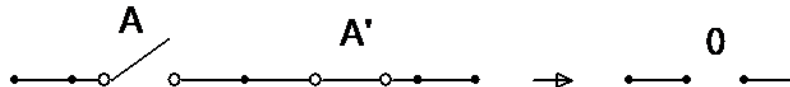

- $(A')' = A$

## Boole Cebrinin Kuralları

---

Bu kurallardan faydalanılarak çok sık kullanılan sadeleştirme kuralları da şunlardır;

- $A + A.B = A$

$$A.(1+B) = A$$

- $A + B.C = (A+B).(A+C)$

$$\begin{aligned}(A+B).(A+C) &= A.A + A.C + A.B + B.C = \underline{A + A.C} + A.B + B.C \\ &= \underline{A + A.B} + B.C = A + B.C\end{aligned}$$

- $A + A'.B = A + B$

$$(A + A')(A + B) = A + B$$

# DeMorgan Teoremleri

---

Birinci teoremi; değişkenlerin çarpımlarının tümleyeni, tümleyenlerinin toplamına eşittir.

$$(A \cdot B)' = A' + B'$$

İkinci teoremi; değişkenlerin toplamalarının tümleyeni, tümleyenlerinin çarpımına eşittir.

$$(A + B)' = A' \cdot B'$$

DeMorgan teoremleri ikiden fazla değişken için ve lojik ifadeler için genişletilebilir:

- $(A \cdot B \cdot C)' = A' + B' + C'$
- $(A + B + C)' = A' \cdot B' \cdot C'$

$(A + B + C)' = A' \cdot B' \cdot C'$  olduğunu gösterelim,

$$[A + (B + C)]' = A' \cdot (B + C)' = A' \cdot B' \cdot C'$$

# Doğruluk Tablosu

Doğruluk tablosu, bir lojik devredeki giriş değişkenlerinin alabilecekleri tüm değerlere karşılık gelen çıkışları gösterir. Doğruluk tablosundaki durum sayısı,  $n$  giriş değişkeni için  $2^n$  dir.

Giriş değişkenlerinin kombinasyonlarını elde etmek için sistematik bir yaklaşım vardır; en düşük anlamlı değişken için bir 0 bir 1 yazılarak, ikinci değişken için iki 0 iki 1 yazılarak, üçüncü değişken için de dört 0 dört 1 yazılarak sütunlar oluşturulur. Değişken sayısı arttıkça yazılacak 1 ve 0'ların sayısı ikinin kuvveti olarak artacaktır.

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Çıkış</i>
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Çıkış</i>
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	



## Doğruluk Tablosu

**Örnek:**  $F(A,B,C) = A+B'C$  ifadesinin doğruluk tablosunu oluşturalım.

Giriş değişkenlerinin tüm kombinasyonları, lojik ifadede yerine konularak tablo oluşturulur. Diğer bir yöntem de şöyle olabilir; bu lojik ifadenin 1 olabilmesi için ya  $A$  nın 1 olması ya da  $B'C$  nin 1 olması gereklidir.  $B'C$  nin de 1 olabilmesi için  $B = 0$  ve  $C = 1$  olmalıdır.

$A$	$B$	$C$	$F$
0	0	0	0
0	0	1	<b>1</b>
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	<b>1</b>
1	0	1	<b>1</b>
1	1	0	<b>1</b>
1	1	1	<b>1</b>

$B$  nin 0 ve  $C$  nin 1 olduğu durum

}  $A$  nın 1 olduğu durumlar

## Doğruluk Tablosu


**Örnek:**  $(A+B)' = A' \cdot B'$  DeMorgan teoreminin ispatını doğruluk tablosu ile gösterelim.

Eşitliğin sağ ve sol tarafındaki ifadelerden doğruluk tablosu oluşturulduğunda, ilgili sütunların aynı değerlere sahip olması, bu eşitliğin doğruluğunu ispatlayacaktır.

$A$	$B$	$A'$	$B'$	$A+B$	$(A+B)'$	$A' \cdot B'$
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0
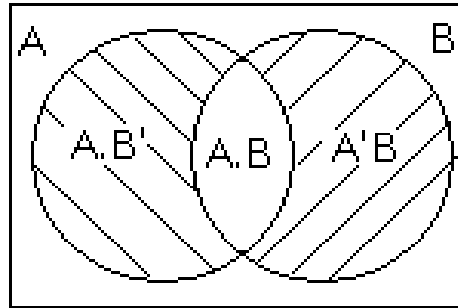
# Venn Diyagramı


Venn diyagramı, lojik ifadeleri görsel olarak ifade etmeye yarayan bir araçtır. Bu yöntemde her bir küme, bir değişkeni temsil eder. Küme içerisindeki tüm noktalar değişkenin kendisini gösterirken, kümenin dışındakiler ise ‘değişkenin değil’ olarak ifade edilir.



Venn diyagramı yardımıyla da lojik ifadelerdeki eşitlikleri gösterebiliriz.
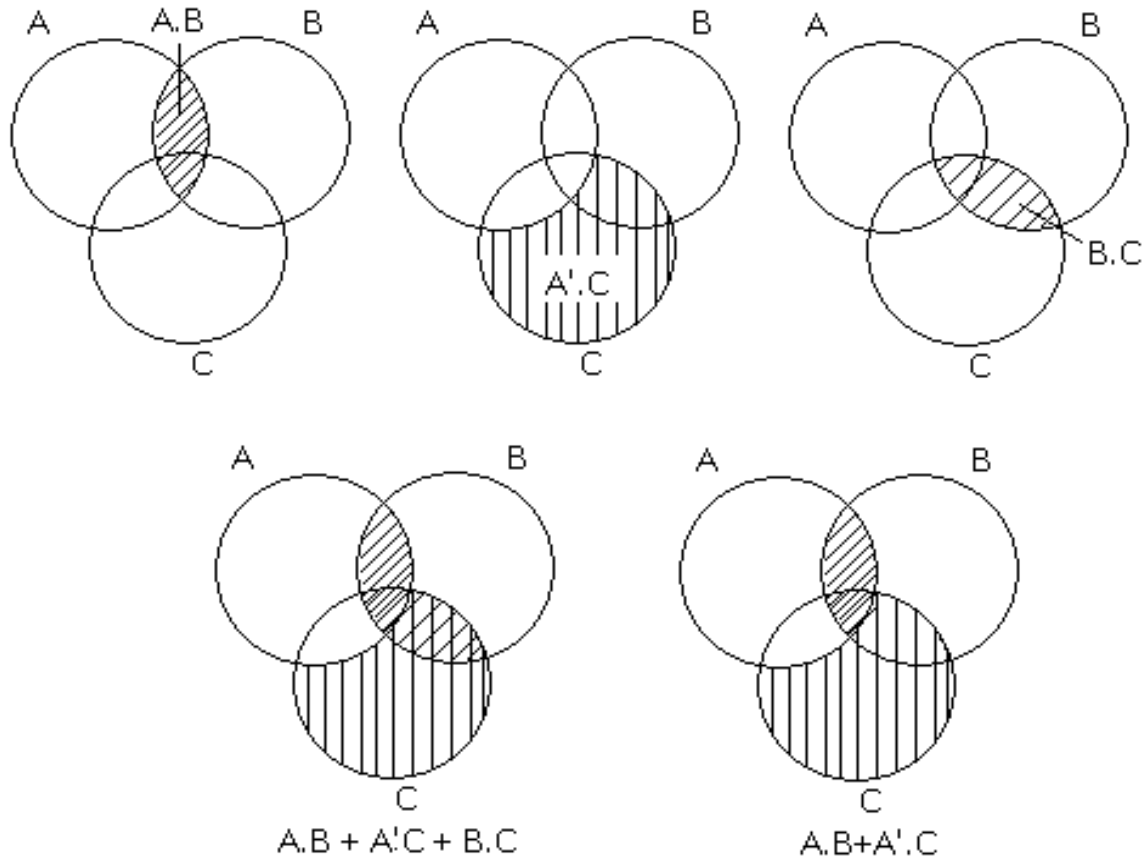
# Venn Diyagramı

**Örnek:**  $F(A,B,C) = A.B + A'.C + B.C = A.B + A'.C$  eşitliğinin doğruluğunu Venn diyagramı yardımıyla gösterelim.



## Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi

Karmaşık yapıdaki lojik ifadeler, Boole cebri kuralları kullanılarak sadeleştirilebilirler. Sadeleşmiş lojik ifadelerden oluşturulacak devreler, hem daha basit hem de daha ucuz olarak elde edilmiş olacaktır. Sadeleştirmede birkaç yol takip edilebilir; ortak paranteze alma, terimleri genişletme ya da terim ilave etme gibi.

**Örnek:**  $F(A,B,C) = ABC' + \underline{A'B'C} + A'BC + \underline{A'B'C'}$  ifadesini sadeleştirelim.

İfadedeki 2. ve 4. terimler  $A'B'$  parantezine alınırsa;

$$\begin{aligned} F(A,B,C) &= ABC' + A'B'(C+C') + A'BC && \textcolor{red}{A+A'=1 \text{ kuralından}} \\ &= ABC' + \underline{A'B'} + \underline{A'B'}C \\ &= ABC' + A'(\underline{B'+BC}) && \textcolor{red}{A+A'B = A+B \text{ kuralından}} \\ &= ABC' + A'(B'+C) \\ &= ABC' + A'B' + A'C \end{aligned}$$

## Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi

---

**Örnek:**  $F(A,B,C) = A.B + A'.C + B.C$  ifadesini sadeleştirelim

$B.C$  terimini  $(A+A')$  ile genişletebiliriz;

$$\begin{aligned} F(A,B,C) &= A.B + A'.C + B.C.(A+A') = \underline{A.B} + A'.C + \underline{A.B.C} + A'.B.C \\ &= A.B.(1+C) + A'.C.(1+B) = A.B + A'.C \end{aligned}$$

**Örnek:**  $F(A,B,C) = AB' + A(B+C)' + B(B+C)'$  ifadesini sadeleştirelim.

İfadedeki 2. ve 3. terim için DeMorgan kuralını uygularsak;

$$\begin{aligned} F(A,B,C) &= AB' + A(B'C') + \underline{B(B'C')} & B.B' &= 0' \text{ dır.} \\ &= \underline{AB'} + \underline{AB'}C' & AB' \text{ parantezine alınırsa;} \\ &= AB'(1+C') & 1+C' &= 1 \text{ olduğundan;} \\ &= AB' \end{aligned}$$